


Problem

Create a 100-bit wide, 2-to-1 multiplexer. When sel=0, choose a. When sel=1, choose b.

Design

```
module mux #(parameter Bitwidth=100)( input [Bitwidth-1:0] a,b,input
sel,
        output [Bitwidth-1:0] out);
    assign out=sel?b:a;
endmodule
```

Circuit

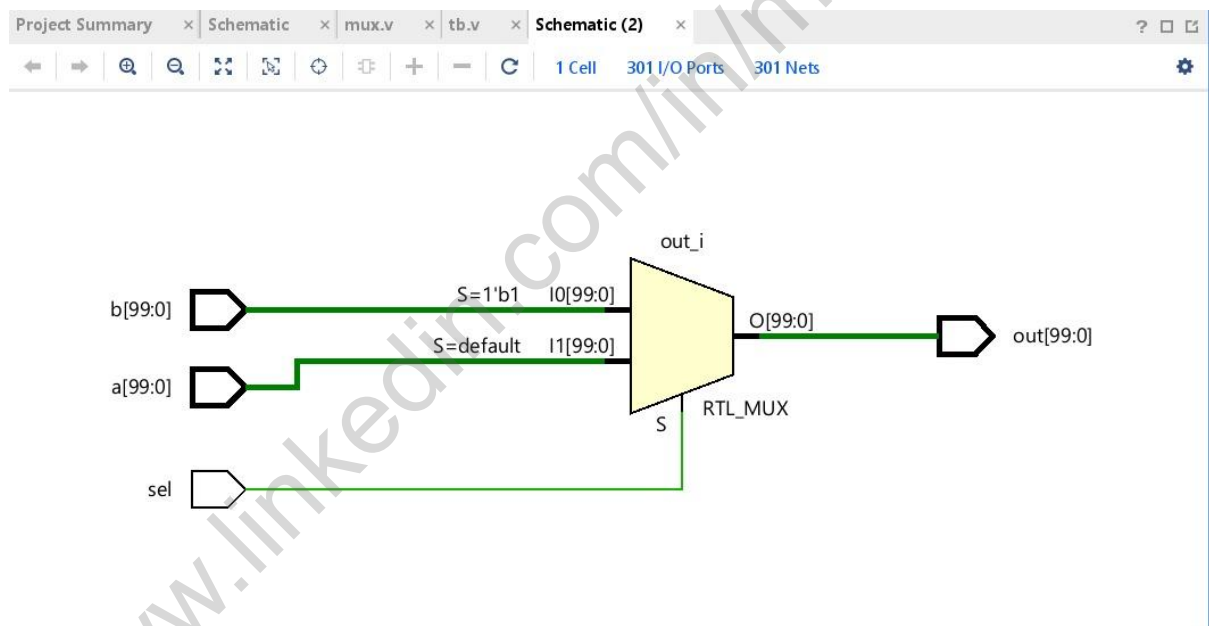

Testbench

```
module tb();  
    reg [99:0] a;reg[99:0]b;reg sel;  
    wire [99:0] out;  
  
    mux a1(a,b,sel,out);  
  
initial begin  
    repeat(10) begin  
        a=$random;  
        b=$random;  
        sel={$random}%2;  
        #50;  
    end  
end  
endmodule
```

Waveform

