 


## Problem

Implement the given circuit



## Design


```
module d_ff(input d,clk,rst,output reg q);
always @(posedge clk or negedge rst)
if(~rst)
q<=0;
else
q<=d;
endmodule

module t_ff( input in,clk,rst,
            output out );
    wire t1,t2;
    d_ff a1(t1,clk,rst, t2);
    xor a2(t1,in,t2);

    assign out=t2;

endmodule
```

## Circuit

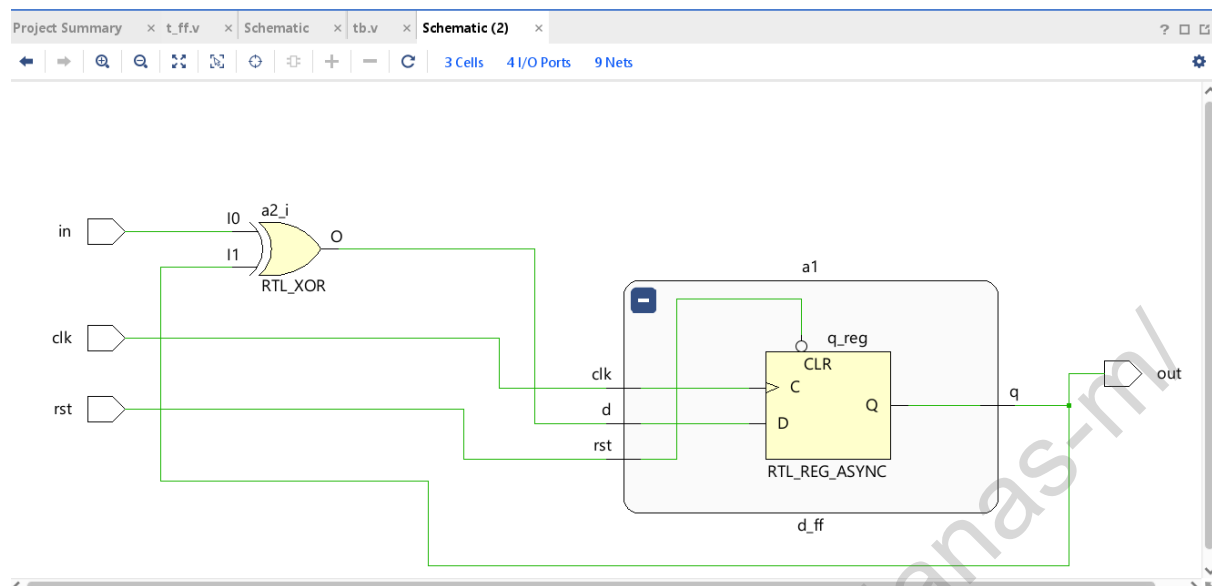

## Testbench

```
module tb();

reg clk,in,rst;
wire out;

t_ff a1(in,clk,rst,out);

always #5 clk=~clk;

initial begin
clk=0;in=0;rst=0;
#3;
rst=1;
repeat(10) begin
in={$random}%2;
#5;
end
$finish;
end

endmodule
```

## Waveform

